

tp05_12 Test 1_2 Physik Klasse 5**Name:** _____ **Klasse:** _____

1. Was benötigen wir für einen Stromkreis ?
2. Zeichne mit Lineal und Bleistift einen einfachen Stromkreis mit **Spannungsquelle, Schalter und Glühlampe**. (Zeichne so sauber wie möglich)
3. Spannungsquelle und Verbraucher sind mit mindestens zwei Drähten verbunden. Weshalb genügt nicht nur ein Draht ?
4. Wenn mit dem Multimeter nicht gemessen wird, muss der Wahlschalter auf **OFF** stehen. Warum ist das so ?
5. Beschreibe, wie beim Multimeter die genaue Zeigerablesung erfolgt.

(C) Rudolf Brinkmann
Original Word-Dokumente
ohne Copyright-Vermerk
erhalten Sie im Onlineshop:
<http://www.mathebrinkmann-shop.de>